



بسمه تعالی

آزمون علوم چهارم

وبلاگ اول تا ششم فوبه

نام

آذرماه ۹۵

نام خانوادگی

درس ۴

۱	بیشتر وسایل و دستگاه هادرخانه هاوکارخانه ها ،بانرژی کارمی کنند. وسيله ای که برای قطع ووصل کردن مداراستفاده می شود ،..... نام دارد. انرژی الکتریکی ازراه به خانه ها می رسد.		
۲	درست یا نادرست بودن جمله هارامشخص کنید. الکتریسیته از همه مواد عبورمی کند. مس یک رسانای الکتریکی خوب است. درمدار موازی ،باسوختن یک لامپ ،لامپ های دیگر نیز خاموش می شود.	درست <input type="radio"/>	نادرست <input type="radio"/>
۳	مدار الکتریکی را تعریف کنید.		
۴	منظور از رسانای الکتریکی چیست؟		
۵	یک مدار ساده رسم کنید.		
۶	چه تفاوتی بین اجسام رسانا و نارسانا وجود دارد؟		
۷	سه وسیله ای که بابتی کارمی کنند را نام ببرید.		
۸	وسيله ای نام ببرید که انرژی الکتریکی رابه انرژی گرمایی تبدیل کند. وسيله ای نام ببرید که انرژی الکتریکی رابه انرژی نورانی تبدیل کند. وسيله ای نام ببرید که انرژی الکتریکی رابه انرژی صوتی تبدیل کند.		

 ن ت ق ق خ خ خ

باز خورد معلم:

